# Tutorial para criação de circuitos digitais utilizando diagrama esquemático no Quartus Prime 16.1

Felipe Valencia de Almeida

Profa, Dra, Liria Sato

Prof. Dr. Edson Midorikawa

Versão 1.0 - 1º Semestre de 2017

Essa apostila tem como objetivo fornecer as diretrizes para a elaboração de um circuito digital utilizando o diagrama esquemático, na ferramenta Altera Quartus 16.1. Serão realizados os passos necessários para a criação de um projeto, elaboração do esquemático, simulação e programação na placa FPGA, sendo realizado também a exportação e importação do projeto no formato gar.

#### 1) Criação de um projeto no Quartus 16.1

- Abra o Quartus e selecione a opção File -> New -> New Quartus Prime Project.
- O Project Wizard será aberto. Siga o procedimento nas telas seguintes:
  - Na tela *Introduction*, pressione **Next** para seguir à próxima tela.
  - ➤ Na tela *Directory, Name, Top-Level Entity,* escolha um diretório e de o nome *esquematico* para o projeto. Pressione **Next** para seguir à próxima tela.



Na tela *Project Type*, mantenha a opção *Empty project* e pressione **Next** para seguir à próxima tela.

- Na tela *Add Files*, existe a possibilidade de adicionar arquivos (vhdl, formas de onda, esquemáticos...) ao seu projeto, porém isso não será realizado. Pressione **Next** para seguir à próxima tela.
- ➤ Na tela *Family, Device & Board Settings*, selecione as seguintes opções para escolher a placa DE0-CV:

o Family: Cyclone V

Device: AllPackage: AnyPin Count: 484Core speed grade: 7


Selecione a terceira opção da tabela e pressione **Next** para seguir à próxima tela.

OBS: A placa selecionada (5CEBA4F23C7) é a placa utilizada no Laboratório Digital. Outras placas também podem ser escolhidas na tabela.

- Na tela *EDA Tool Settings*, é possível selecionar outras ferramentas para auxiliar no seu projeto que não serão utilizadas aqui. Pressione **Next** para seguir à próxima tela.
- Na tela *Summary*, pressione **Finish** para finalizar a criação do projeto.
- OBS: É possível apertar o botão **Finish** após a tela de nomeação do projeto. Nesse caso, será necessário posteriormente atribuir a placa DEO-CV ao projeto.
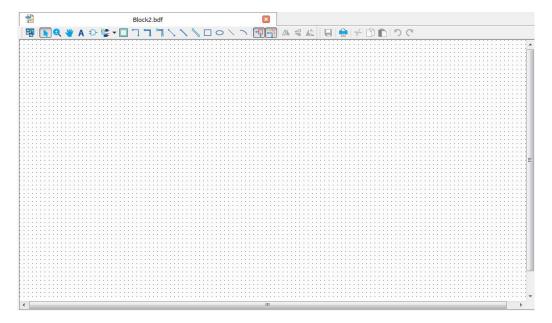
#### 2) Descrição de um sistema digital em VHDL

 Selecione a opção File -> New -> Block Diagram/Schematic File abrindo a janela para a criação do esquemático.



• A função lógica que será implementada é a seguinte:

$$Y = ABC' + A'B'C$$


com a seguinte tabela verdade

Α	В	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


Para isso, será necessário adicionar portas *and* de três entradas, portas *or* de duas entradas e portas *not* no esquemático além de três pinos de entrada e um pino de saída.

- Para selecionar a porta and, clique no botão Symbol Tool e na janela recém-aberta escreva no campo Name and3. Uma outra alternativa é seguir o seguinte caminho de diretórios primitives -> logic -> and3.
- Para selecionar a porta or, clique no botão Symbol Tool e na janela recém-aberta escreva no campo Name or2. Uma outra alternativa é seguir o seguinte caminho de diretórios primitives -> logic -> or2.
- ▶ Para selecionar a porta not, clique no botão Symbol Tool e na janela recém-aberta escreva no campo Name not. Uma outra alternativa é seguir o seguinte caminho de diretórios primitives -> logic -> not.
- Para selecionar os pinos de entrada/saída (input/output), clique no botão Pin Tool e selecione a opção desejada. Realize um clique duplo sobre o nome do pino para conseguir altera-lo. Renomeie os pinos de entrada para A, B e C e o pino de saída para Y.

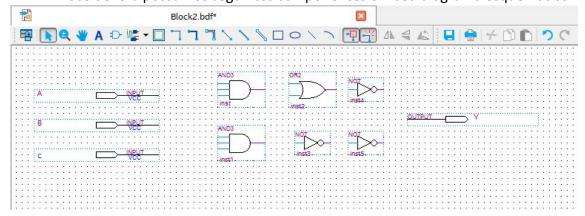Você deverá possuir os seguintes componentes em seu diagrama esquemático:



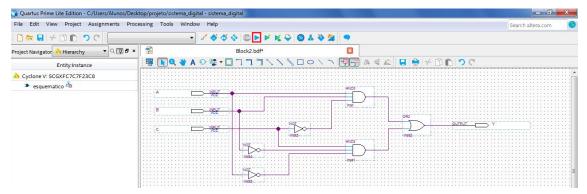
 Conecte os componentes conforme a função lógica descrita acima utilizando o botão Orthogonal Node Tool. Em seguida, pressione o botão destacado na figura para compilar o código. Será pedido para salvar o arquivo. Ele deve ser nomeado mesmo nome da entidade descrita (esquematico no caso) que é o mesmo nome do projeto. Realize a compilação.




- A compilação será realizada com sucesso e a seguinte mensagem será emitida:
- Quartus Prime Analysis & Synthesis was successful. O errors, 1 warning
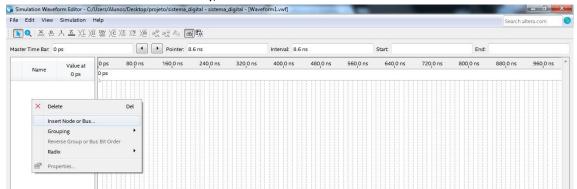
## 3) Simulação do sistema digital


- Selecione a opção File -> New -> University Program VWF para abrir a janela de simulação com formas de onda.
- Com o click do botão direito do mouse no canto extremo esquerdo (espaço branco abaixo de *Name*), selecione **Insert Node or Bus.**



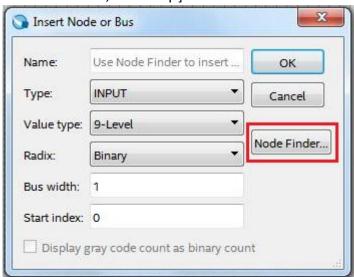
A seguinte janela será aberta, onde a opção Node Finder deverá ser selecionada.



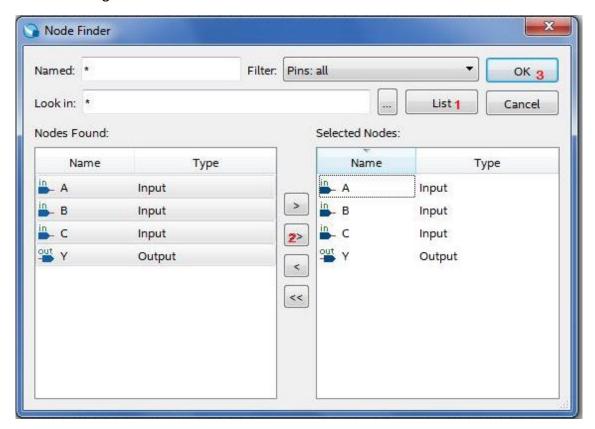
Selecione a opção List para listar as entradas e saídas da sua entidade como nós.
 Em seguida, pressione >> para selecionar todas os nós encontrados. Aperte OK em seguida.




Observe que os nós foram incorporados à simulação, sendo necessário transmitir valores aos nós de entrada. Modifique o zoom da janela com botão Zoom Tool clicando com o botão esquerdo do mouse para aumentar o zoom até obter intervalos de tempo de 10ns (OBS: O botão direito do mouse diminui o zoom nesse caso). Com o botão Selection Tool, arraste o mouse por intervalos de tempo em cada nó com o botão esquerdo pressionado e altere o valor dele naquele intervalo, utilizando os botões Forcing Low e Forcing High. Realize todas as combinações possíveis entre os nós de entrada conforme figura abaixo.

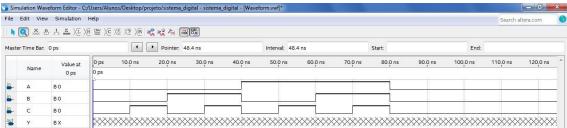


- Aperte Ctrl + S para salvar o arquivo de simulação ou selecione File -> Save. Salve o arquivo com o mesmo nome da entidade (esquematico.vwf).
- Antes de realizar a simulação, é necessário alterar o script utilizado, pois ele utiliza o nome pré-fornecido pelo Quartus (*Waveform.vwf*). Selecione Simulation -> Simulation Settings e realize as modificações nos espaços grifados na figura abaixo, trocando *Waveform* por esquematico. Pressione Save.

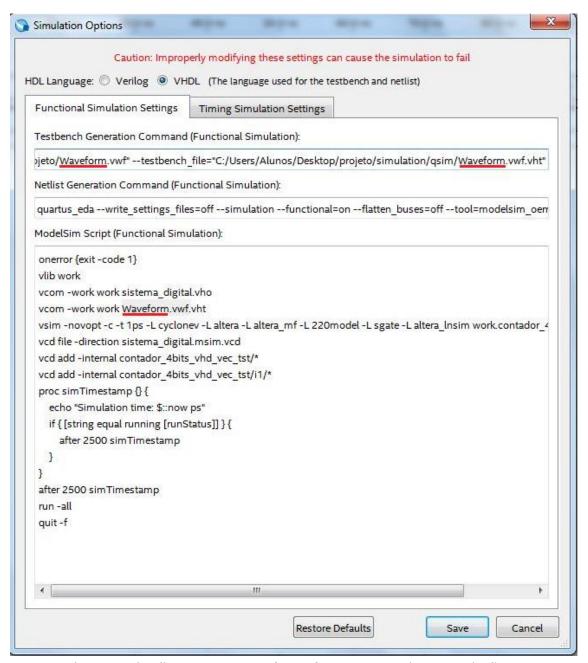

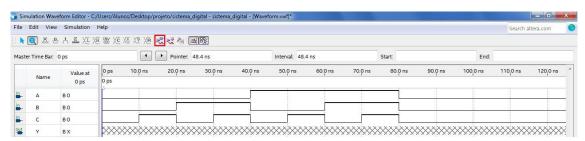
Selecione o botão Run Functional Simulation para rodar a simulação.



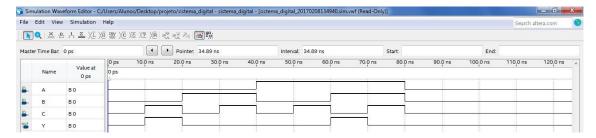 A simulação deverá ocorrer corretamente. Observe os resultados e verifique que o resultado obtido condiz com o valor da tabela verdade fornecida acima.



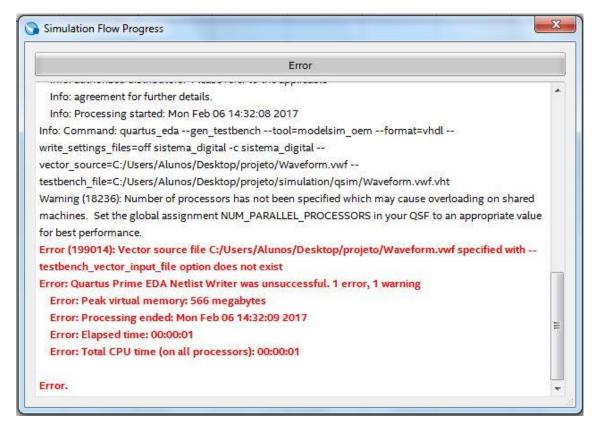OBS: Caso o script não seja alterado, o seguinte erro será obtido durante a simulação:



- OBS: Caso você sempre utilize o nome sugerido pelo Quartus ao salvar o arquivo da simulação pela primeira vez, não será necessário alterar o script da simulação.
- 4) Salvando o projeto realizado no Quartus.
  - O formato para exportação de um projeto no Quartus é o qar, e é equivalente a um zip feito especificamente para esse propósito. Para gera-lo selecione a opção
     Project -> Arquive Project, abrindo a seguinte janela.




 Mude o nome do arquivo e/ou o diretório de destino caso desejado e selecione Archive para geral o qar. A seguinte janela aparecerá. Caso o diretório não tenha sido alterado, o arquivo deve-se encontrar no mesmo diretório onde está o projeto.



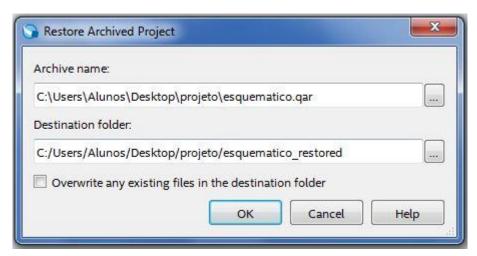
## 5) Abrindo um qar no Quartus


 Abra o Quartus e selecione a opção File -> Open. Encontre o diretório onde o arquivo qar está localizado e coloque no canto inferior direito a opção de arquivo Quartus Prime Archive Files para visualiza-lo. Selecione o arquivo e aperte Abrir, gerando a seguinte janela.



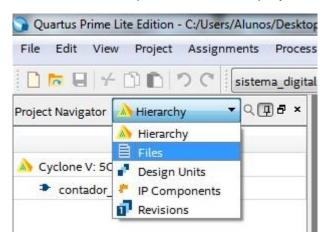 Aperte OK para abrir o qar. Após o término do processo, observe que no Project Navigator, localizado no canto esquerdo é possível selecionar a opção Files para visualizar todos os arquivos contidos no projeto.



Para realizar uma simulação de um arquivo contido no qar, é necessário realizar algumas modificações no script, alterando o diretório utilizado por ele. Esse problema ocorre, pois, o qar salva no script da simulação o diretório original onde foi criado o projeto, antes de ser gerado. Abra o arquivo da simulação, selecione Simulation -> Simulation Settings e realize as modificações nos espaços grifados na figura abaixo, trocando o caminho do diretório original pelo caminho do seu diretório. Pressione Save e simule o arquivo.

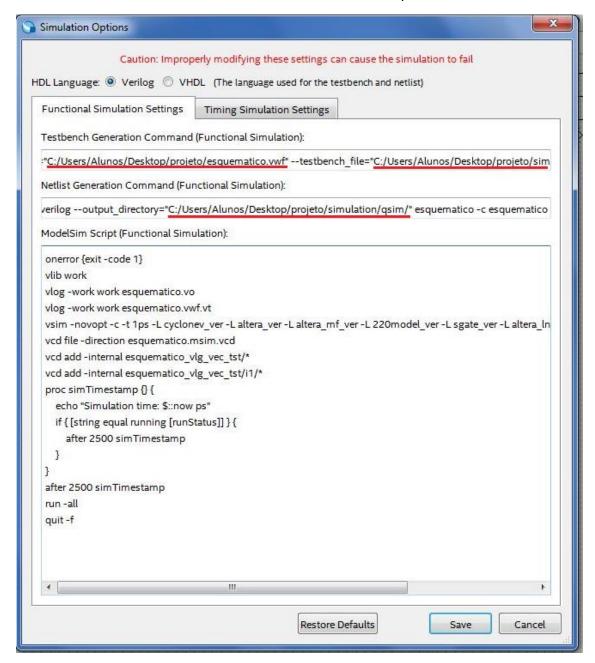


## 6) Programando o projeto na placa FPGA DEO-CV

 Para programar o projeto na placa DEO, caso a designação do device não tenha sido realizada na criação do projeto é necessário primeiro selecionar o dispositivo. É possível também alterar o device já designado. Selecione a opção **Assigments -> Device**. Escolha as seguintes opções:

o Family: Cyclone V


Device: All
Package: Any
Pin Count: 484
Core speed grade: 7

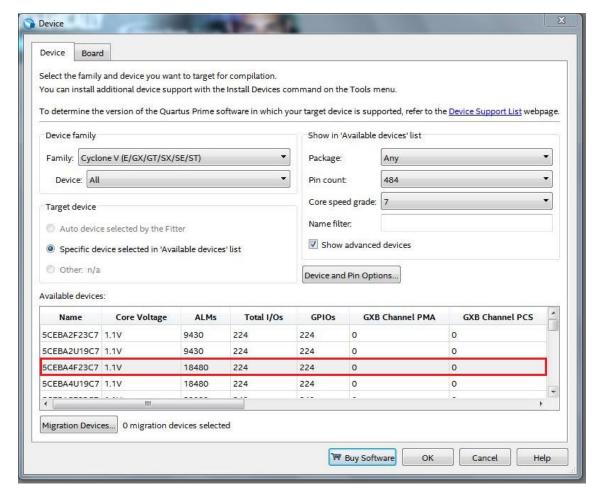Selecione a terceira opção da tabela e pressione OK.




Em seguida escolha a pinagem da placa. Para isso selecione a opção Assigments
 -> Pin Planner. A seguinte janela será aberta onde os nós referentes ao esquemático estarão localizados em uma tabela no canto inferior.

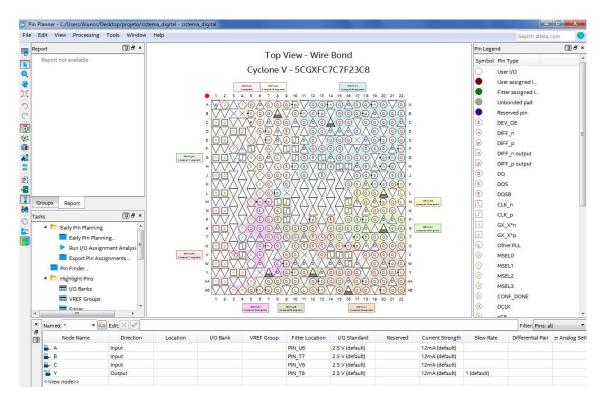OBS: Caso o canto inferior esteja vazio, compile o projeto conforme seção 2.



- Na coluna Location da tabela, selecione a pinagem correta da placa DEO (chaves, botões, leds...) correspondente para cada nó do sistema. Para isso, utilize o arquivo contendo as informações da pinagem da placa localizado no site da disciplina. Em seguida, compile novamente o projeto para salvar as mudanças feitas na pinagem.
- Pressione o botão Programmer para abrir uma nova janela. Em seguida, verifique se a opção Hardware Setup está em USB-Blaster. Em caso contrário, verifique se a placa está ligada e conectada ao computador e clique no botão Hardware Setup para adiciona-la. Selecione Add Files, vá para o diretório output\_files e selecione o arquivo esquematico.sof.

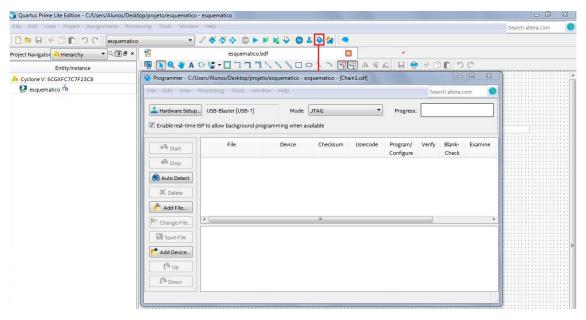

Pressione Start para transmitir o projeto para a placa FPGA.

